 


# ALU設計


欲設計 32-bit ALU, 其功能為: add, sub, or, nor, slt, zero, overflow

設計方法為: bit slice. 故先建構 1-bit 的 ALU, 再用 1-bit 的 ALU 去建構 32-bit 的 ALU

建構 1-bit ALU 使用的邏輯元件為: and, or, not, mux, 1-bit full adder



② 1-bit full adder

 

將所有可能的運算畫作 Truth Table  $\implies$  將 Truth Table 化為 Boolean Function

a	b	Cin	Sum	Cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

用: • 表示布林代數 and

+ 表示布林代數 or

$$\begin{aligned} \text{Cout} &= \bar{a}bc + a\bar{b}c + ab\bar{c} + abc \\ &= \bar{a}bc + a\bar{b}c + ab\bar{c} + abc + abc + abc + abc + abc \quad (\because abc + abc + abc + abc) \\ &= (\bar{a}bc + abc) + (a\bar{b}c + abc) + (ab\bar{c} + abc) \\ &= bc + ac + ab \end{aligned}$$


$$\text{Sum} = \bar{a}\bar{b}c + \bar{a}b\bar{c} + a\bar{b}\bar{c} + abc$$

再將 Boolean function 寫作成 電路:

$$\text{Cout} = ab + bc + ac$$

$$\text{Sum} = \bar{a}\bar{b}c + \bar{a}b\bar{c} + a\bar{b}\bar{c} + abc$$

$\implies$

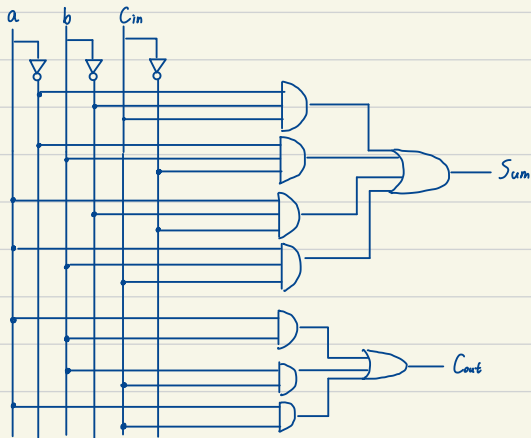

其中: 以邏輯閘作為延遲時間基本單位

Sum 最長需通過 not  $\rightarrow$  and  $\rightarrow$  or

故 sum delay 為 3 個 gate delay

Carry In 最長則需通過 and  $\rightarrow$  or

故 carry in delay 為 2 個 gate delay

③ 1-bit ALU

I. 先設計 and, or, add




加  $\lambda$  sub  
若以  $\lambda$  補數表示  
則:  $a - b = a + \bar{b} + 1$

利用 Mux 來控制輸出


op1, op2 為 selection line

00: and 01: or 10: add

 


再來加入 nor 運算實現:  $\overline{a+b} = \overline{a} \cdot \overline{b}$

## II. and, or, nor, add, sub

 

## III. 用 1 bit 之 II 的 ALU 建構 32 bit ALU

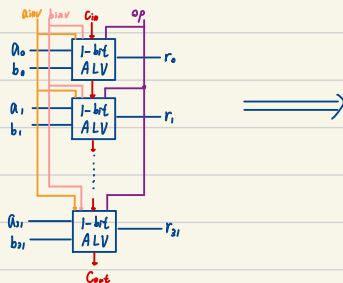


目前可執行 and, or, add, sub, nor

可執行 and, or, add, sub, nor, slt 之控制信號:

	ainv	binv	Cin	OP1	OP2
and	0	0	X	0	0
or	0	0	X	0	1
add	0	0	0	1	0
sub	0	1	1	1	0
nor	1	1	X	0	0
slt	0	1	1	1	1

但支援 slt 的 1 bit ALU 需重新設計

 


再來, 實現 slt 運算, slt \$s1, \$s2, \$s3

若  $s2 < s3$  則:  $s1$  為 1, 反之為 0

用減法運算:  $s2 - s3$  若為負, 則  $s2 < s3$

$s2 - s3$  結果的 r31 若為 1, 則  $s1$  為: 000...01

 反之, 若為 0, 則  $s1$  為 00...0, 故直接傳結果的 r31 作為  $r0$



目前可執行 and, or, add, sub, nor, slt

其實也可以作 NAND ( $\overline{a \cdot b} = \overline{a} + \overline{b}$ )



再來, 加入 Overflow 和 Zero 輸出線


① Zero: NOR 所有的 r31~r0 即可

② Overflow:

$\begin{array}{r} 01106 \\ + 01015 \\ \hline \text{Cin}=1, \text{Cout}=0 \end{array}$	$\begin{array}{r} 00113 \\ + 01004 \\ \hline \text{Cin}=0, \text{Cout}=0 \end{array}$
$\begin{array}{r} 1001-7 \\ + 1011-5 \\ \hline \text{Cin}=0, \text{Cout}=1 \end{array}$	$\begin{array}{r} 1101-3 \\ + 1110-2 \\ \hline \text{Cin}=1, \text{Cout}=1 \end{array}$

觀察可知:  $\text{Cin} \oplus \text{Cout} = 1$  時, 代表有 Overflow

70.1 Overflow & Zero of 32 bit ALU

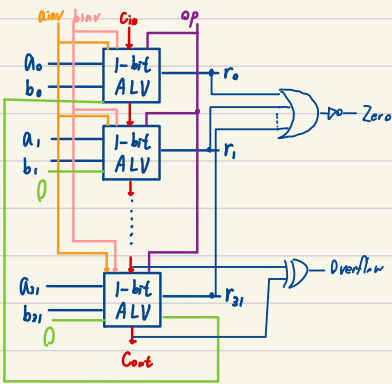

	$a_{inv}$	$b_{inv}$	$C_{in}$	$OP1$	$OP2$
and	0	0	X	0	0
or	0	0	X	0	1
add	0	0	0	1	0
sub	0	1	1	1	0
nor	1	1	X	0	0
slt	0	1	1	1	1

$\therefore b_{inv}$  和  $C_{in}$  的输出相同

$\therefore$  可合成一个  $b_{negate}$


計算機運算中, 加, 減, 乘, 除都是利用加法運算實現的

∴ 加法器效能大幅地影響整台計算機效能
 
## ● Ripple Carry Adder: 硬體成本最低, 速度最慢


以 4-bit 加法為例: Review: 1-bit full adder 設計

$$\begin{array}{r} a_3 a_2 a_1 a_0 \\ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \\ + \ b_3 b_2 b_1 b_0 \\ \hline 1 \ 0 \ 0 \ 0 \\ s_3 \ s_2 \ s_1 \ s_0 \end{array}$$



4-bit ripple carry adder 設計如下:

 上一個位元的 full adder 的 carry out 會傳遞到下一個 bit 的 full adder 作為輸入



Critical Path Delay: 從輸入到產生全部的進位所需的 gate delay

Sum delay: 從輸入到產生全部的 sum 所需的 gate delay

Critical path delay:  $2N$

Sum delay:  $2N+1$  (最後一個 full adder 需  $2N-2$  gate delay 得到  $C_N$ , 又需 3 個 gate delay 得到  $S_N$ )

加入一些 logic blocks, 可完成 2's complement subtraction ( $S = A - B$ )


令  $M=0$  時做  $S = A + B$ ,  $M=1$  時,  $S = A - B$

又:  $S = A - B = A + \bar{B} + 1$  (設不支援  $Mux$ )

則:  $\bar{B} = B \oplus 1 \therefore S = A + (B \oplus 1) + 1$

$S = A + B = A + (B \oplus 0) + 0$

∴  $S = A + (B \oplus M) + M$  ⇒ 電路設計如右

 

## ● 無限硬體快速進位加法器

Carryout 的 Boolean Function 為:  $C_i = a_{i+1}b_{i+1} + a_{i+1}C_{i+1} + b_{i+1}C_{i+1}$

即  $C_1 = a_0b_0 + a_0C_0 + b_0C_0$

$C_2 = a_1b_1 + a_1C_1 + b_1C_1$  ⇒ 可將  $C_1$  代入, 變成:  $C_1 = F(a_1, b_1, a_0, b_0, C_0)$

$C_3 = F(a_2, b_2, a_1, b_1, a_0, b_0, C_0)$

$C_4 = F(a_3, b_3, a_2, b_2, a_1, b_1, a_0, b_0, C_0)$


設在 2-level logic circuit 中實現這 4 個 Boolean Function, 就不用靠 ripple carry 來傳 carry out 了

又 2-level logic circuit 為 sum of product:



⇒ ∴ 只需 2 gate delay 即可得到所有的 Carry

4 bit 的無限硬件快速進位加法器如下:

 

critical path delay: 2 gate delay

sum delay: 5 gate delay (2+3)

但: 位元數越多, 需 AND gate 越多 (指數成長)  
硬件成本很高

# Carry Lookahead Adder (CLA)

概念:

a	b	Cin	Sum	Cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

觀察可得: 當 a, b 為 0 時, Cout 為 0, 和 Cin 無關 (kill)

當 a, b 為 1 時, Cout 為 1, 和 Cin 無關 (generate)

⇒

a	b	Cin	
0	0	0	kill
0	1	Cin	propagate
1	0	Cin	propagate
1	1	1	generate

Boolean Function:  $C_{out} = ab + (a+b)C_{in}$

$\Rightarrow C_{i+1} = a_i b_i + (a_i + b_i) C_i$

Define:  $g_i = a_i b_i$ ,  $g_i$  為 generate

$p_i = a_i + b_i$ ,  $p_i$  為 propagate

則:  $C_{i+1} = g_i + p_i C_i$

已知:  $C_{i+1} = g_i + p_i C_i$ , 以 4 bit adder 為例:

$C_1 = g_0 + p_0 C_0$

$C_2 = g_1 + p_1 C_1 = g_1 + p_1 g_0 + p_1 p_0 C_0$

$C_3 = g_2 + p_2 g_1 + p_2 p_1 g_0 + p_2 p_1 p_0 C_0$



$C_4 = g_3 + p_3 g_2 + p_3 p_2 g_1 + p_3 p_2 p_1 g_0 + p_3 p_2 p_1 p_0 C_0$

這樣一來,  $C_{i+1} = F(p_i, g_i, C_0)$ , 一樣可用 - Combination Circuit, 以 2-level logic 方式得到所有的  $C_i$

- 樣為 2 Gate delay

1-bit adder 需加入  $p_i, g_i$  輸出設計:

而 4-bit 加法器 電路設計如下

  

Critical path delay: 3 (1+2, 先花 1 gate delay 產  $p_i, g_i$ )  
再花 2 gate delay 得到  $C_{i+1}$

Sum delay: 6 (3+3)

